# RK1108 硬件设计介绍

Sep., 2016 李炎红

# Agenda

- > RK1108电源设计介绍
- ➤ RK1108GPIO介绍
- ➤ RK1108存储设计介绍
- > RK1108功能块设计介绍
- > Q&A

# RK1108电源设计介绍


#### Power Tree

- 1. 3种供电方式: 适配器12V, USB OTG 5V, 电池输入
- 2. 使用PMIC RK805-2,可以满足系统供电需求。同时也可以给其他模块,比如WIFI,GPS,LCDC,CAM DVDD等供电
- 3. CAM的 DOVDD, AVDD由2个LDO供电

注:以上RK805+2颗LDO,可以满足上面功能电源需求

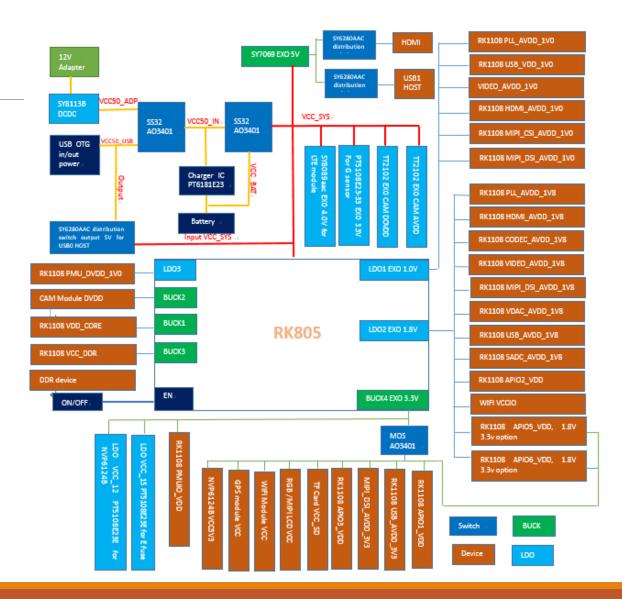- 4. HDMI/USB HOST需要使用1颗限流IC,如果系统只用电池供电,则仍需要1颗5V BOST.
- 5. G sensor感应碰撞开机,需要使用1颗LDO来给供电
- 6. 4合1的视频功能NVP6124B,需要1颗LDO来其供电。

注:第4点到第6点增加的LDO或DCDC,客户可以根据自己的产品定义来确定是否需要。





#### ➤ PMIC RK805-2

1. BOM里面一定要注明是RK805-2


#### ➤ RK1108 电源域


- 1. APIO1,2,3,5,6, PMUIO, PMUIO必须 是3.3V, 其他电源域的IO都是兼容 1.8V和3.3V
- 2. RK1108芯片设计上,没用到的功能 模块的电源不能floating.

	RK805-2 上电时序 V1.0 20160824							
	输入	通道	供电能力	RK1108	默认电压	上电时序		
	VCC1	CH1	2A@0.7-1.5V	VDD_CORE	1.0V	2		
	VCC2	CH2	2A@0.7-1.5V	DVDD_CAM	1.0V	OFF		
	VCC3		1A@1-1.5V	VCC_DDR	FB=0.8V	3		
Ħ	VCC4	CH4	1A@1.8-3.6V	VCC_IO	3.3V	5		
	VCC5		300mA	VDD_10	1.0V	1		
	VCC5	LDO2	300mA	VCC_18	1.8V	4		
	VCC6	LDO3	100mA	VDD1V0_P MU	1.0V	1		

### > 电源电容位置

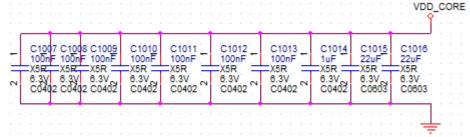
- 1. VDD\_CORE的大电容放置在主控背面(或就近)。
- 2. 原理图中100nF的耦合电容,请靠近芯片的管脚放置。



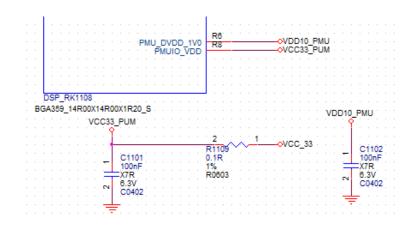


#### ▶电源布板

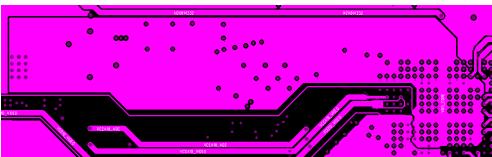
- 1. 从PMIC的电源输出到主控相应电源引脚之间保证有大面积的电源铺铜,可提高过电流能力,并降低线路阻抗
- 2. 电源换层的连接处,需有较多的过孔,以提高过电流能力, 并降低线路阻抗





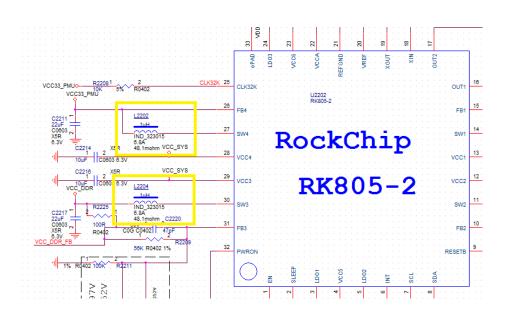- ▶ RK805-2 注意事项
- 1. RK805-2 BUCK1,2,3,4使用的功率电感可以0.47uH~1uH。每个功率电感需保持一定间距,否则电感间的互感产生的高压可能会对芯片造成危害。
- 2. 所有输入、输出电容,必须靠近RK805-2放置,并要有足够的地过孔,以保证信号回流。



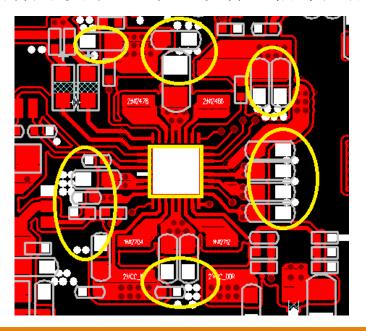



# RK1108GPIO介绍

# GPIO注意事项

- ▶ GPIO 分配请尽量按照datasheet中已经分配好的 IO列表来进行产品设计。
- 产品设计中,如果要改变RK已定义好的GPIO功能,一定要注意IO电平匹配及GPIO的上下拉特性,否则可能造成功能的异常。
- ▶ RK1108中的GPIO上下拉是在上电后是可配置并且可关闭的,原理图封装中有标注"\_d"的为上电默认内部下拉,标注"\_u"的为上电默认内部上拉,如要修改请参考RK发布的datasheet.


					T7
				GPIO0 A1/SDMMC0 DET/u	<del>- iii</del>
				GPIO0_A2/SDMMC1_PWR/d	P4
				GPIO0_A3/SPI_CLK/d	P5
-				GPIO0_A4/SPI_CSN0/d	V2 2
	-			GPIO0_A5/CLK_WIFI_OUT/u	V1
				GPIO0_A8/PMU_DEBUG0/d	М3
-				GPIO0_A7/SPI_TXD/d	U5
				GPIO0_B0/SPI_RXD/d	14
				GP100_B1/I2C0_SCL/u	R4
				GPIO0_B2/I2C0_SDA/u	R2
			1	GPI00_B3/u	15
				GPIO0_B4/u	N5
				GPIO0_B5/PMIC_SLEEP/d	N1
				GPIO0_B8/I2C3_SCL/u GPIO0_B7/TSADC_SHUT/u	Mo

## GPIO注意事项

### ➤ PMUIO电源域IO

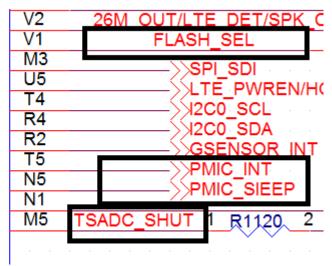- 1. PMU电源域的电源是常供的,待机 也不会关闭
- 2. FLASH\_SEL, TSADC\_SHUT,PMIC\_INT,PMIC\_SLEEP必须按照参考设计来接,不能变动。
- 3. 如果需要HDMI功能,请使用I2C4。
- 4. IO使用,请注意此电源域内的IO是 3.3V的.


GPIOU\_A4/SPI\_CSNU/d
GPIO0\_A5/CLK\_WIFI\_OUT/u
GPIO0\_A6/PMU\_DEBUG0/d
GPIO0\_A7/SPI\_TXD/d
GPIO0\_B0/SPI\_RXD/d
GPIO0\_B1/I2C0\_SCL/u
GPIO0\_B2/I2C0\_SDA/u
GPIO0\_B3/u
GPIO0\_B5/PMIC\_SLEEP/d
GPIO0\_B5/PMIC\_SLEEP/d
GPIO0\_B7/TSADC\_SHUT/u



# RK1108存储设计介绍

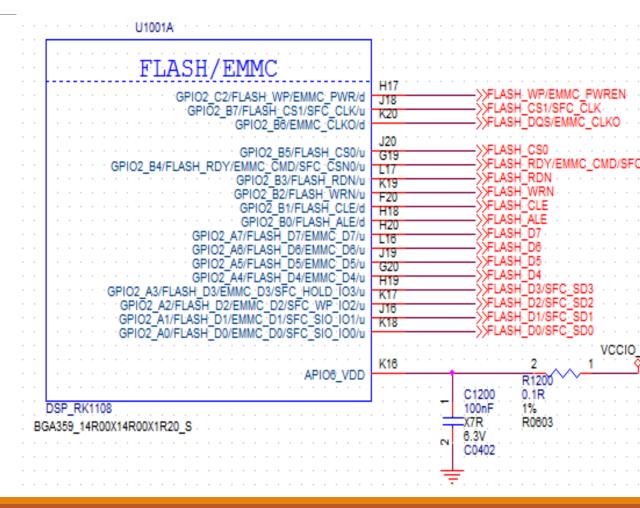
## FLASH/EMMC

- ➤ 支持 SPI NOR /NANDflash,EMMC
- ▶ 电源域属于APIO6可以支持3.3V和1.8V,
- ➤ Flash 固件升级使用flash\_DO和EMMC固件升级使用FLASH\_DQS。
- ▶ 布板:
- 1. Flash布线需注意远离高速信号线。
- 2. Flash的数据线不能在VCC\_SYS等纹波较大的大电流信号的灌铜邻层走线。



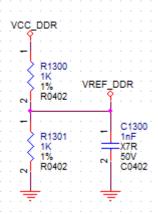
## DDR Controler&DRAM

- ➤ DDR支持 1X16bit
- ➤ VREF\_VDD参考电源分压电阻请确保使用精度1%的,两个分压电阻为1K




- > 注意走线间距
- ▶ 注意等长控制,详细请看设计guideline

注:在产品布局允许的情况下,建议按照demo板布板

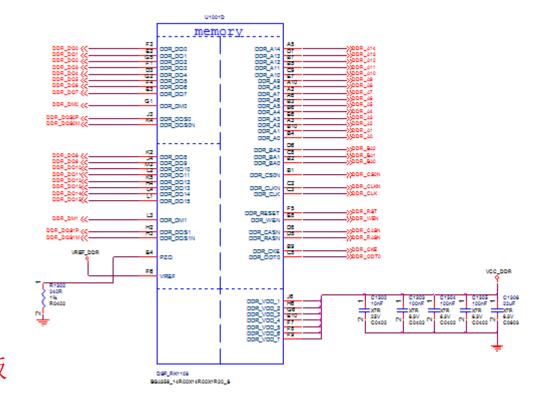
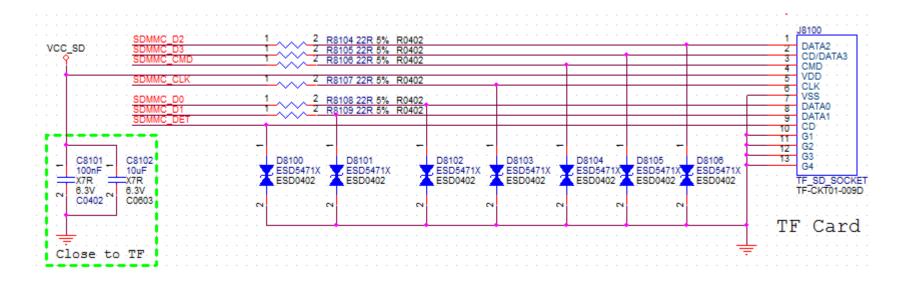
### TF Card

- ▶ 可以支持SD3.0
- ▶ 如果需要支持SD 3.0设计,需要SD卡的IO电压需要兼容3.3V和1.8V.
- ▶ 注意,走线尽量与高频信号隔开,尽量整组包地处理。如果有空间的话,CLK建议单独包地。
- ▶ 注意组内任意两根信号的长度误差控制在400mil以内,否则会导致SD 3.0高速模式下频率跑不高。






# RK1108功能块设计介绍

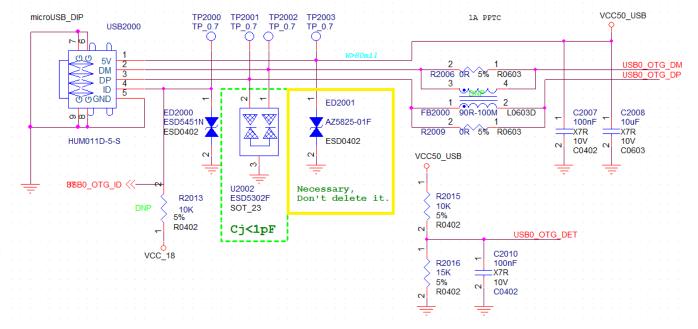
### **USB**

- ➤ RK1108共有两组USB接口,USB OTG和 USB HOST,支持USB2.0规范
- ➤ USB\_ID 上拉是1.8V。
- ▶ USB差分信号要选择低结电容的ESD保护器件,结电容要小于1pF。
- ▶ ED2001是必须的,一定不能删掉
- ➤ 为抑制电磁辐射,可以考虑在信号线上 预留共模电感(Common mode choke), 在调试过程中根据实际情况选择使用电 阻或者共模电感.


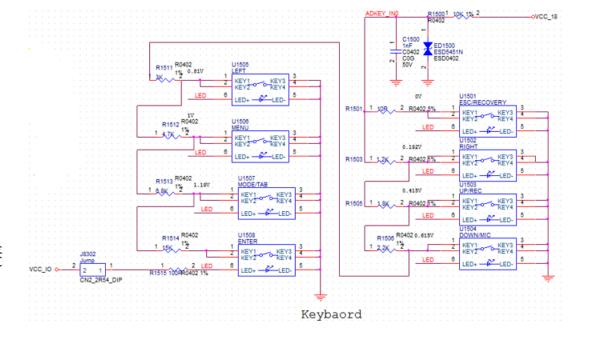
## SARADC&KEY


- ➤ SARADC采样范围为0-1.8V,采样精度为10bit
- ➤ 建议任意两个按键键值电压差大于200mV。
- ➤ Key PCB Layout注意点如下:
- 1. ESD保护器件靠近按键放置,以起到静电保护作用;
- 2. 按键消抖电容请靠近芯片放置;
- 3. ADKEY\_IN走线与其他信号线用地线隔离,避免信号线间串扰引起键值误判。




### **DVP Interface&Camera**

- ▶ DVP接口电源域为APIO5\_VDD,可以支持1.8V和3.3V,CAM 模主I2C 的上拉电压要保证与APIO5一致。
- ▶ 使用DVP SOC Camera Sensor时请注意:
- 1. 该类Sensor输出的YUV数据bit0-bit7与RK1108 DVP接口的bit2-bit9对 应连接;
- > MIPI DSI是4lane
- ▶ 可以满足前后摄像头需求。
- ▶ 布板:
- 1. MIPI 线尽量短, 需做阻抗控制, 需包地, 并减少换层过孔。
- 2. DVP Sensor信号数据走线CIF\_D2-D9,建议整组做包地处理

注意: Camera Sensor在使用时,建议事先查阅是否在RK认证列表

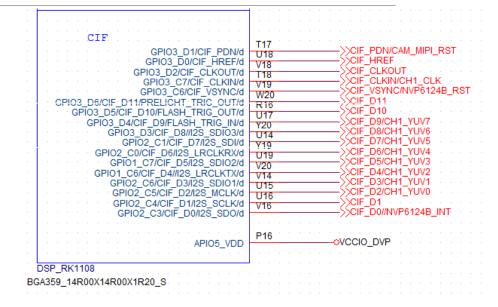

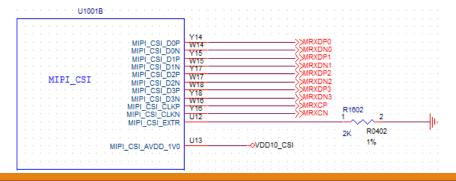



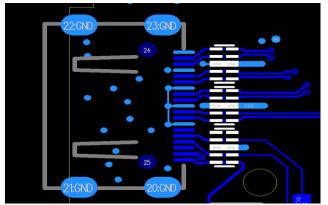
# Display Interface

- ▶ RK1108支持Parallel/serial RGB、MIPI、HDMI等多种视频输出模式。
- MIPI DSI与RGB共用IO,两种屏不能同时使用。
- ► HDMI高速差分信号对于线路上的寄生电容非常敏感, 所以信号路径上要选择符合规范的低结电容的ESD 保护器件(Cj<=0.4pF)
- ▶ 布板:
- 1. 信号连接座应尽量靠近芯片放置,以缩短走线距离
- 2. MIPI、HDMI的信号走线阻抗要求Z=100ohm±10%;
- 3. ESD器件需靠近HDMI插座放置







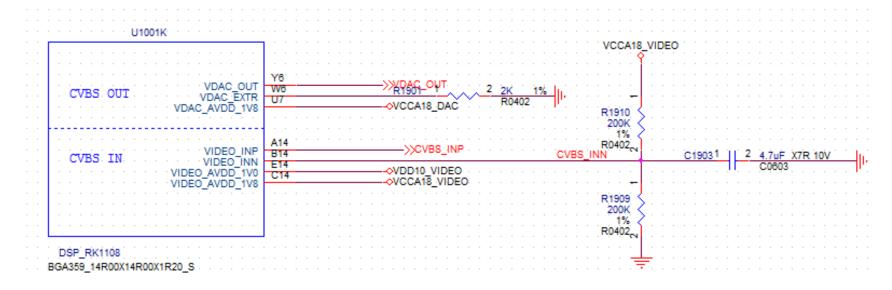
## CVBS IN/CVBS OUT


- ➤ CVBS OUT 参考电阻精度在1%。
- ➤ CVBS INN 需要给0.9V的偏置电压。
- ▶ 布板:
- 1. CVBS信号,为避免信号间串扰引起的输出失真及噪声,均需要做信号包地处理(包地处理应包括同层包地与邻层包地),并与其他数字信号隔离,输出信号线宽建议大于15mils


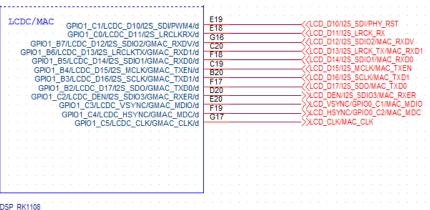
## Audio Codec

- ▶RK1108内置CODEC,MIC支持单端和差分输入(规格选择 驻极体MIC),COEDC输出是line out模式,不支持耳机,需 外置功放支持speaker
- ▶RK1108有I2S 接口,I2S从两个电源域引出来,分别是APIO1和APIO5,并且与DVP 接口与LCDC接口与MAC接口复用。可考虑实际产品需求使用其中任意一个接口。
- ▶可以支持MIC阵列,MIC阵列使用的I2C上拉电平,要与I2S APIO一致。






## Audio Codec


### ▶ 布板:

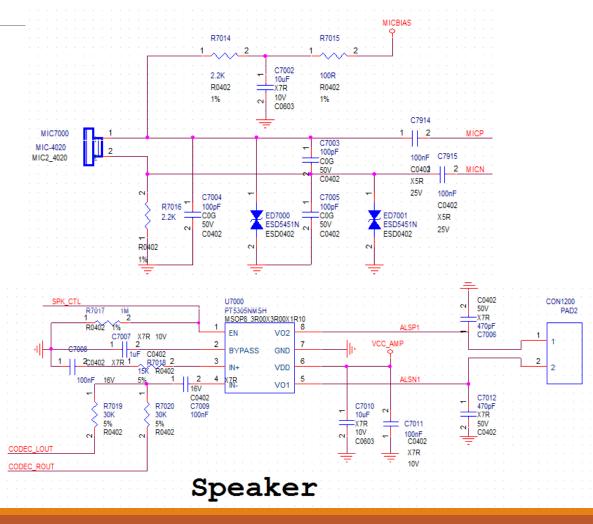- 1. Codec各路电源走线线宽要求大于15mils, SPK电源走线线宽要求大于30mils。
- 2. Codec输入、输出信号,均需要做信号包地处理 并与其他数字信号隔离,以避免信号间串扰引 起的输出失真及噪声。
- 3. MIC输入信号较敏感,MIC的耦合电容要靠近Codec端放置,为避免引入噪声。
- 4. Codec布局时应靠近连接座放置,走线尽可能的 短。
- 5. 功放到喇叭的走线长度缩短,走线加粗,尽量 少走弯角,建议差分走线,线宽大于20mils,线 距小于10mils,以避免噪声干扰。



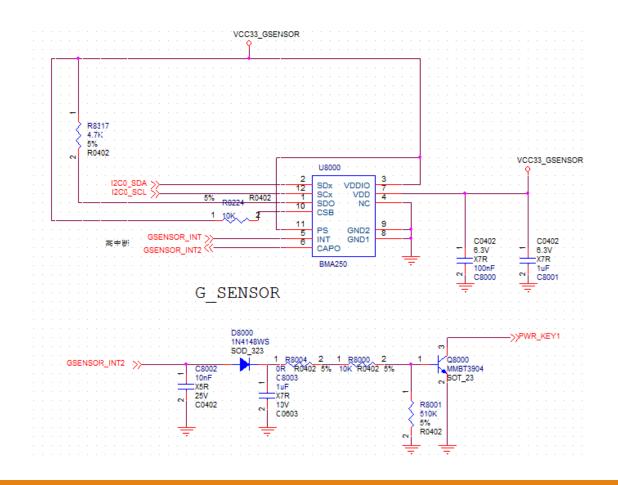
### **G** Sensor

- > G sensor感应碰撞开机
- ➤ 注意I2C上拉电压与G sensor IO电压保持一致。
- ▶ 重力加速度传感器摆放时需注意方向,第 一脚建议放置在产品正视图的左上角位置



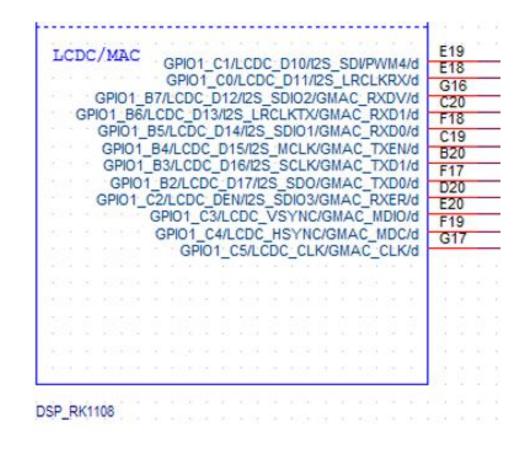
### MAC

- ▶ RK1108支持RMII模式百兆以太网连接功能。
- ▶ 兼容IEEE802.3标准支持10/100M数据速率。
- ▶ 属于APIO1电源域,MAC与I2S,LCDC复用,实际产品中注意。
- ▶ 如果要过EMI测试,MAC输出的差分线需考虑串共模电感 (Common mode choke is 90-120ohm)。
- ▶ 建议RJ45座子采用带金属屏蔽的物料。
- ▶ 布板:
- 1. PHY越靠近RK1108,EMI效果会越好,即RMII走线越短EMI 效果越好。
- 2. RJ45最好靠近PHY放置。
- 3. MAC CLK要包地,有完整的参考面。


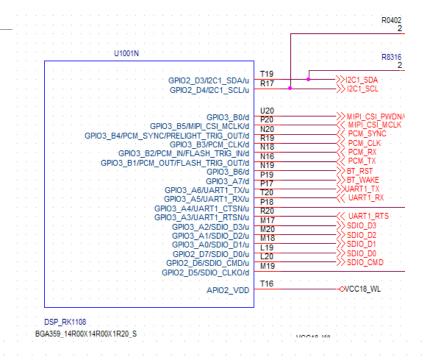
### WIFI&BT

- ➤ RK1108 SDIO 支持3.0规范。
- ▶ WIFI的RTL时钟由RK805-2输出,需注意电平 匹配
- ➤ WIFI需选择ESR小于60ohm,频偏误差20ppm的晶体。
- ➤ 预留SDIO 上拉电阻,可以提高SDIO驱动能力。




VDIO	R6016 1 DNP 2 10K 5% R0402 SDIO_D0
	R6018 1 DNP 2 10K 5% R0402 SDIO_D1
	R6020 1 DNP 2 10K 5% R0402 SDIO_D2
	R6022 1 DNP 2 10K 5% R0402 SDIO_D3
	R6024 1 DNP 2 10K 5% R0402 SDIO_CMD




### WIFI&BT
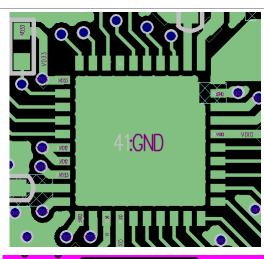
#### 布板:

- ➤ WIFI模块远离DDR等高速器件。
- ➤ SDIO, CLK走线需尽可能平行并包地,避免靠近电源或高速信号。
- ▶ 线长控制在12.4inch以内,组内误差在400mil以内。
- ▶ 晶体下方保持完整的地,晶体引脚要有足够的地过 孔
- ➤ Wifi 模组/芯片下方第一层保持完整的地。
- ▶ 电源线沿着IC晶体周边走,不要走内部
- ➤ 天线以及微带线宽度阻抗要求为Z=50±10ohm, RF 线参考地要完整。
- ➤ 天线要做匹配,组装时不要和电池喇叭线绞在一起, 不能经过FPC及DDR区域;




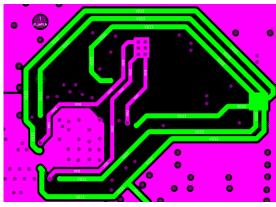



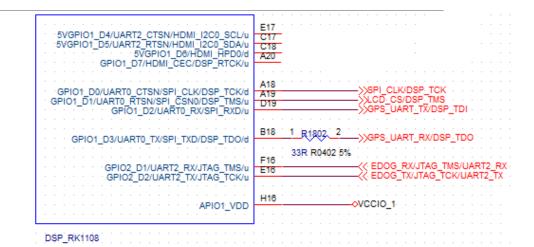
### **GPS**

- ▶ 使用UARTO与GPS模块通讯。
- ▶ GPS为敏感器件,易收到磁场干扰,所以空间与结构上的不恰当布局都有可能影响到GPS性能,如喇叭、电池、金属物、按键、接插件、LCD及触摸的FPC排线和各种较长的飞线。结构上尽量使GPS天线远离电池、喇叭、接插件、LCD及Camera的座子,尽量把GPS天线安排在PCB上EMI和noise floor最小的角落。
- ▶ 带GPS的产品,整机尽量采用塑料外壳,而不要采用铝合金外壳, 不然GPS信号会被完全屏蔽掉而无法工作。
- ➤ 对于采用铝合金中框的外壳,要保证中框距离天线大于7mm。如果一定要采用铝合金外壳,那么至少在后壳天线区域开窗大于3\*3公分,而且保证后壳良好接地。
- ▶ 为了保证GPS的性能,必要的屏蔽罩、导电布和导电泡棉是必须要的。
- ➤ GPS内部布局,需保证RF通路的相关器件摆放尽量紧凑,也就是 LNA、SAW Filter、匹配电路等尽量紧凑放置,从天线馈电到芯 片RF\_IN的路径尽量短,衰减小受干扰小。



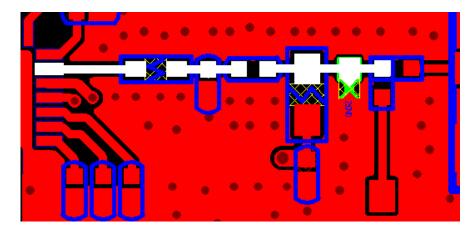



# Q&A

# Thanks!